

**СИГНАЛИЗАЦИЯ** световая и звуковая — преобразование информации о ходе контролируемого процесса или состоянии *объекта настройки* в сигнал, удобный для восприятия человеком. По функциональному назначению различают: 1) предупредительную С., сообщающую о необходимости соблюдения условий, обеспечивающих правильное протекание процесса или безопасную работу ОН; 2) аварийную, извещающую о нарушениях в ходе процесса или об отключении ОН в связи с возникновением опасного для него *режима работы*; 3) нормальную С., сообщающую сведения о работе ОН или ходе процесса для их контроля. Нормальная световая С., как правило, не дублируется звуковым сигналом, тогда как два др. вида С. имеют звуковой сигнал, запускаемый *обобщенным сигналом W*. Если звуковой сигнал в системе предупредительной С. можно отключить по желанию оператора, то в системе аварийной С. этого сделать нельзя до устранения причины, вызвавшей **появление** сигнала. В системах С. можно выделить такие функцио-

нальные блоки (см. рис.): включения сигнальных ламп  $A_1$ ; контроля исправности сигнальных ламп  $A_2$ ; включения и отключения звукового сигнала  $A_3$ .

В технологический процесс настройки систем С. входят след. операции и переходы технологические: подготовка объекта настройки; контроль изоляции; проверка функционирования. При подготовке ОН необходимо установить перемычку  $E$ , зачекивающую между собой полюса питания системы. Такая перемычка позволяет оценить качество изоляции по результату измерения всего одного параметра — сопротивления изоляции, так как каждый элемент системы связан с одним из полюсов питания. При ПФ послед. в цепь питания включают контрольную лампу  $H1A$  и подают питание на систему. Если лампа  $H1A$  не горит или горит вполнакала, то короткое замыкание в системе отсутствует и

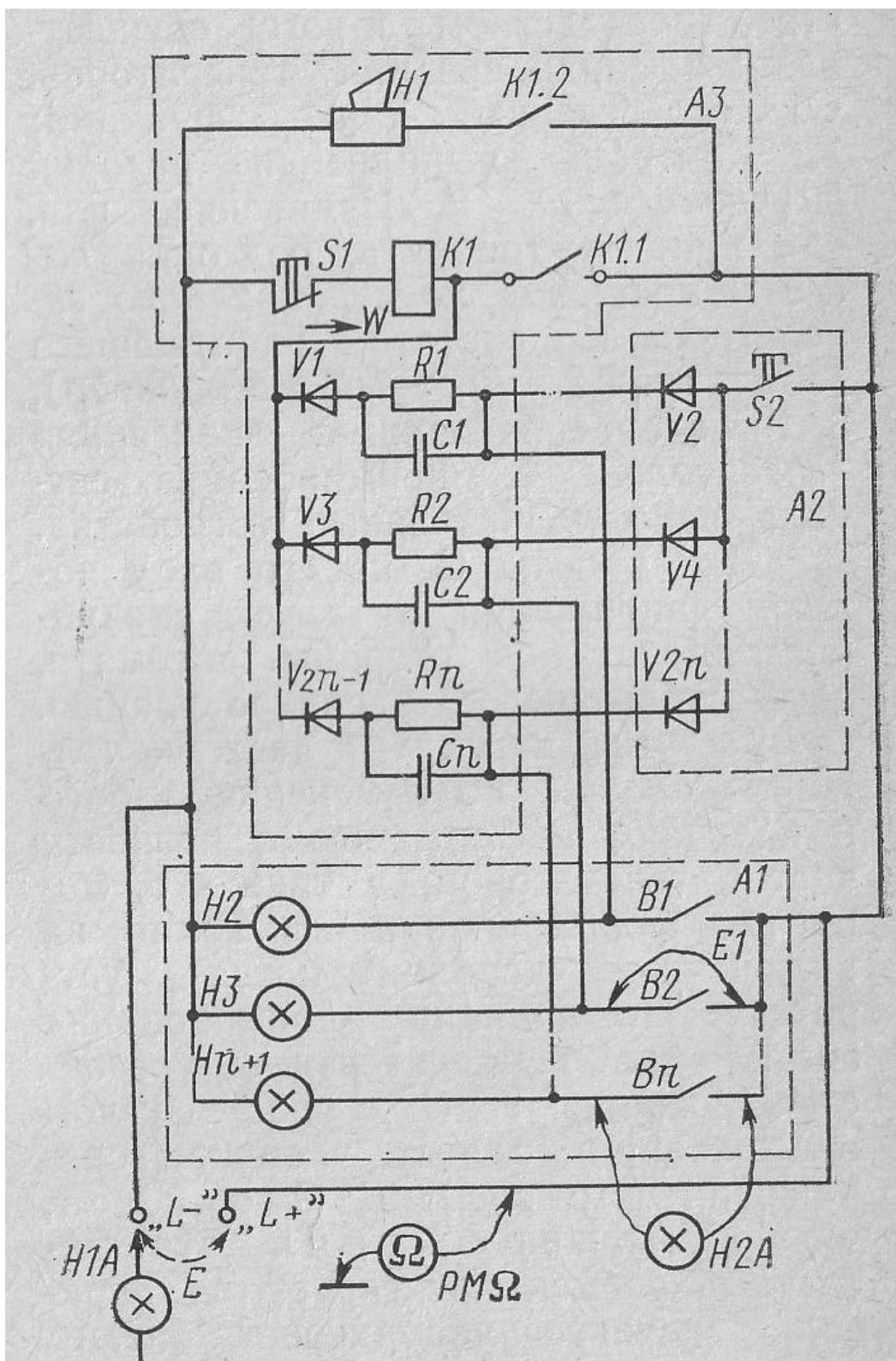


Схема световой и звуковой сигнализации.

можно подавать питание непосредственно на зажимы «*L*—», «*L*+». Для ПФ всех цепей схемы следует паралл. контактам датчиков *V<sub>1</sub>*...*V<sub>n</sub>* включать контрольную лампу *H<sub>2A</sub>* или шунтировать их перемычкой *E<sub>1</sub>*. Если в системе С. используются газосветные лампы или мнемосхемы на люминесцентных конденсаторах, то при имитации срабатывания датчиков шунтируением их контактов, необходимо обеспечить прохождение тока по кабелям, связывающим датчик с системой. В этом случае удается не только выявить существование «подсветок» ламп от напряжения помех, но и проверить правильность прокладки и подключения линий связи между датчиками и системой. ТП настройки заканчивается ПФ. Приемочный контроль настроенной системы производят в составе тех ОН, работу к-рых контролирует система С.

Лит.: [1, 18], ОСТ 5.6053—74.